

Lenda: Senzoret dhe Interfejsset

Projekti 5 – Butonët shtypës (Push Buttons)

Prezantohet javen e ardhshme, ne grupe prej 2 studenteve, dhe implementimi behet ne simulatorin Tinkercad.

Pjeset qe ju duhen:

- a. 1 microcontroller Arduino Uno R3
- b. 1 Breadboard – Small
- c. 2 Pushbuttons
- d. 2 rezistor nga 10 KOma, 2 rezistor 220 Oma
- e. 2 Led-a
- f. 2 Multimeter
- g. Kabllot lidhese

Pershkrimi i problemit:

Ne kete projekte do te perdorni 2 Push butona. Ku secili push buton punon në mënyrë të pavarur me nga një Led dritë. D.m.th. kur shtypet Push butoni I pare e ndezë led dritën e pare, kur shtypet Push butoni I dytë e ndezë led dritën e dytë.